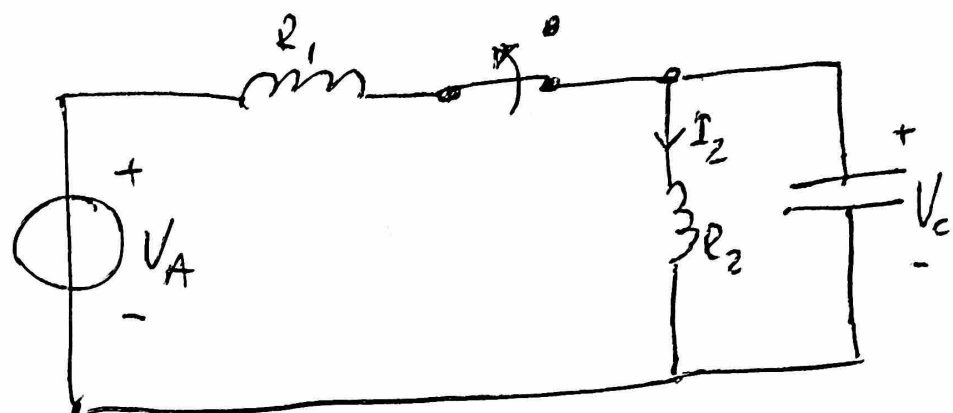


# PROBLEM 5



$$\begin{aligned} V_A &= 5 \text{ V} \\ R_1 &= 1000 \, \Omega \\ R_2 &= 4000 \, \Omega \\ C &= 2,5 \text{ nF} \end{aligned}$$

$$\textcircled{A} \quad V_C(0) = V_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 5 \cdot \frac{4000}{5000} = 4 \text{ V}$$

$$V_C(\infty) = 0$$

$$I_2(t=0) = \frac{V_C}{R_2} \Rightarrow \frac{4}{4000} = 0,001 = 1 \text{ mA}$$

$$P_C(0) = I_2 \cdot V_C \Rightarrow 0,001 \cdot 4 = 0,004 = 4 \text{ mW}$$

$$\textcircled{B} \quad R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{1000 \cdot 4000}{1000 + 4000} = 800 \, \Omega$$

$$\tau = R_{TH} \cdot C \Rightarrow 800 \cdot 0,0000000025 = 0,000002 = 2 \mu\text{s}$$

$$V_C(t) = V_C(\infty) + (V_C(0) - V_C(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_C(t=10 \mu\text{s}) = 0 + (4 - 0) \cdot e^{-\frac{0,00001}{0,000002}} = 0,027 = 27 \text{ mV}$$

$$I_2(t=10 \mu\text{s}) = \frac{0,027}{4000} = 0,00000675 = 6,7 \mu\text{A}$$

$$P_C(10 \mu\text{s}) = I_2 \cdot V_C \Rightarrow 0,0000067 \cdot 0,027 = 0,00000018$$

$$P_C = 0,18 \mu\text{W}$$