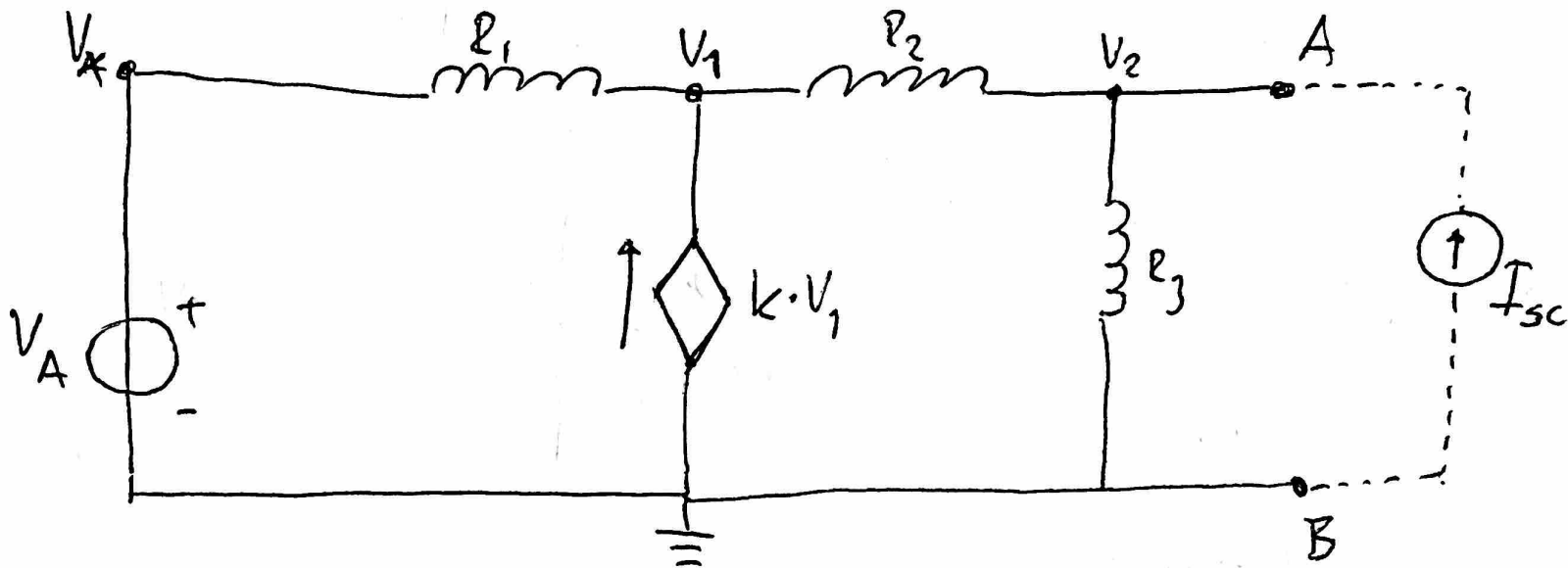


PROBLEM 1



$$\text{KCL IN } V_1: \frac{V_2 - V_1}{R_2} + \frac{V_x}{R_1} - \frac{V_1 - V_x}{R_1} = 0$$

$$\text{KCL IN } V_2: I_{sc} - \frac{V_2 - V_1}{R_2} - \frac{V_2}{R_3} = 0$$

$$\text{VOLTAGE DIVIDER: } V_x = V_1 \cdot \frac{R_1}{R_2}$$

$$P_{TH} = \frac{V_2}{I_{sc}}$$