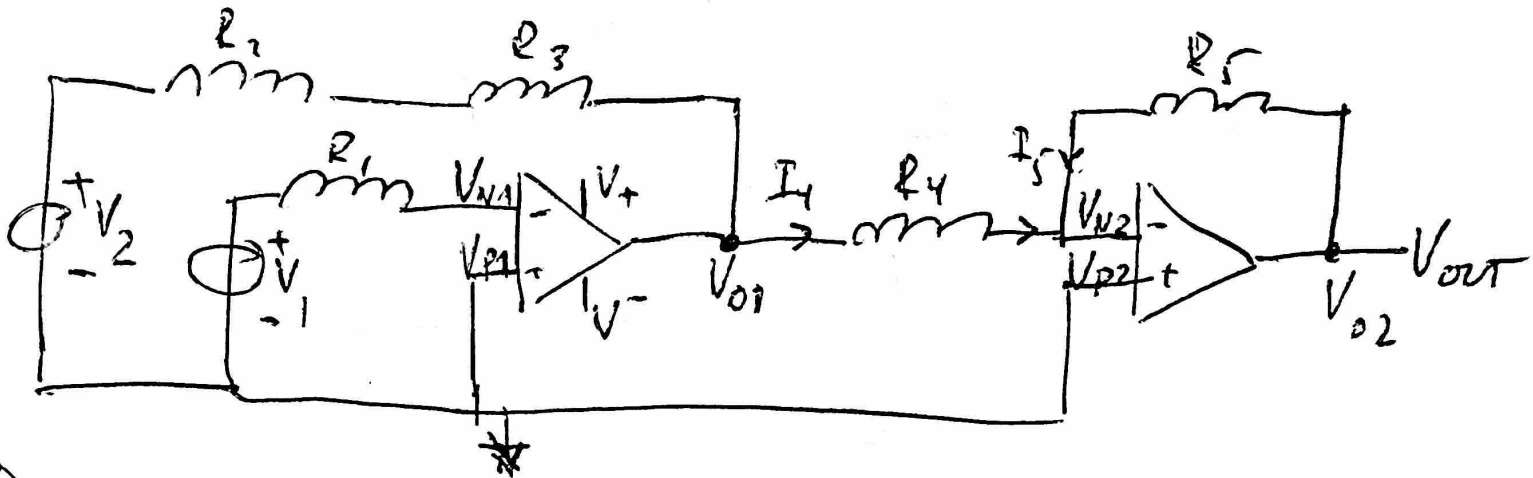


PROBLEM 2

$$V_1 = 2V$$

$$V_2 = 3V$$

$$R_1 - R_5 = 2000 \Omega$$



(A)

$$V_{O1} - \left(-\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} \right) \cdot R_3 = 0$$

$$V_{O1} = V_{N2} \quad I_4 + I_5 = 0 \Rightarrow I_4 = \frac{V_{O1} - V_{N2}}{R_4} = \left(-\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} \right) \frac{R_3}{R_4}$$

$$I_5 = \frac{V_{O2} - V_{N2}}{R_5} = \frac{V_{O2} - 0}{R_5} = \frac{V_{O2}}{R_5}$$

$$\frac{V_{O2}}{R_5} + \left(-\frac{V_1}{R_1} - \frac{V_2}{R_2} \right) \frac{R_3}{R_4} = 0 \Rightarrow V_{O2} = \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \frac{R_3 \cdot R_5}{R_4}$$

$$V_{OUT} = \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right) \cdot \frac{R_3 \cdot R_5}{R_4}$$

(B)

$$V_{OUT} = \left(\frac{2}{2000} + \frac{3}{2000} \right) \cdot \frac{2000 \cdot 2000}{2000}$$

$$V_{OUT} = 5V$$