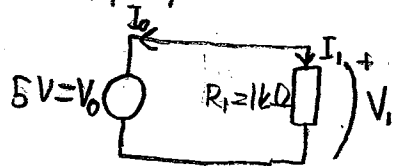


Node-Voltage-Method
Mesh-Current-Method
Thevenin/Norton equivalents
Superposition

Next week





$$V_1 = 5V \quad I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{5}{1k} = 5mA$$

$$P_1 = 5 \cdot 5m = 25mW$$

$$I_0 + I_1 = 0 \Rightarrow I_0 = -I_1 = -5mA$$

$$P_0 = V_0 \cdot I_0 = 5 \cdot (-5m) = -25mW$$


$$P_1 + P_0 = 25 - 25 = 0!!!$$

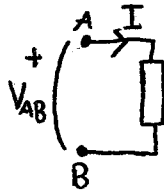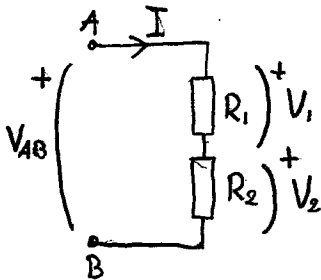

$$(1) V_{AB} = V_2 + V_1 = R_2 \cdot I + R_1 \cdot I = (R_2 + R_1) I$$

$$(2) V_{AB} = R_{eq} \cdot I$$

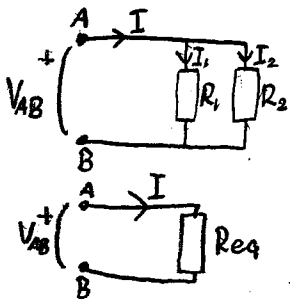(1) and (2) is equivalent for all V_{AB} , I if $R_{eq} = R_2 + R_1$




$$I = I_1 + I_2 = \frac{V_{AB}}{R_1} + \frac{V_{AB}}{R_2}$$

$$I = \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) V_{AB}$$

$$V_{AB} = R_{eq} \cdot I$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \quad R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

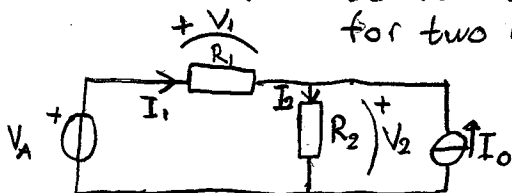TASK: Derive voltage divider (3.30) and current divider (3.32) for two resistors.



also ground symbol

$$\text{KCL: } I_1 + I_0 = I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_A - V_2}{R_1} + I_0$$

$$V_A - V_2 + R_1 I_0 = \frac{V_2}{R_2} R_1$$

$$R_1 = 1k\Omega \quad R_2 = 2k\Omega \quad I_0 = 30mA \quad V_A = 6V$$

$$V_A + R_1 I_0 = \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right) V_2$$

$$V_2 = \frac{2k \cdot 6 + 2k \cdot 1k \cdot 30m}{2k + 1k} = \frac{12k + 60k}{3k} = \frac{72k}{3k}$$

$$V_2 = \frac{V_A + R_1 I_0}{\left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)} = \frac{R_2 V_A + R_1 R_2 I_0}{R_2 + R_1}$$

$$= 24V$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{24}{2k} = 12mA \quad P_2 = V_2 \cdot I_2 = 24 \cdot 12m = 288mW$$



Look at R_1 : $V_1 = V_A - V_2 = 6 - 24 = -18V$

$$I_1 = I_2 - I_0 = 12m - 30m = -18mA$$

$$P_1 = V_1 \cdot I_1 = (-18) \cdot (-18m) = 324mW$$

Look at V_A : Passive sign convention
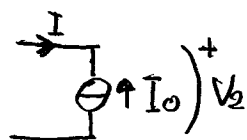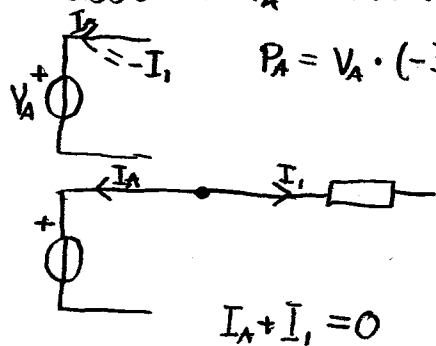
$$P_A = V_A \cdot (-I_1) = 6 \cdot (18\text{m}) = 108\text{mW}$$



$$P_o = V_2 \cdot (-I_o) = 24 \cdot (-30\text{m}) = -720\text{mW}$$

$$P_A + P_o + P_1 + P_2 = 108 - 720 + 324 + 288 = 0$$