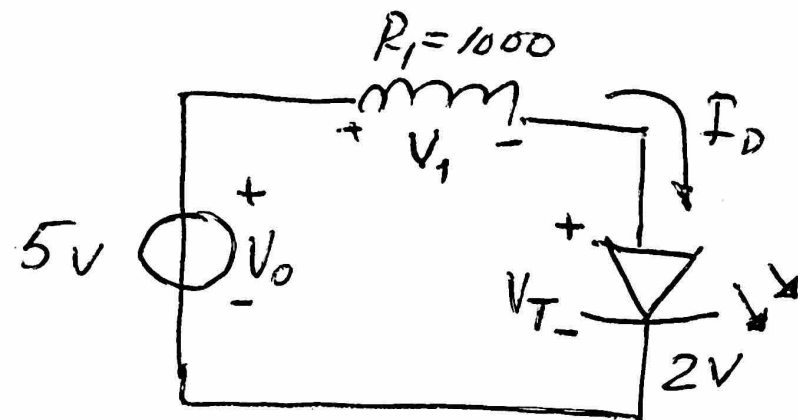


PROBLEM 4



$$V_1 < V_T \Rightarrow I_D = 0 \Rightarrow V_1 = V_0$$

$$V_1 > V_T \Rightarrow I_D > 0 \text{ AND } V_D = V_T \Rightarrow V_T = V_1$$

$$V_1 = V_0 \Rightarrow V_1 = 5V \text{ THAT IS } > V_T = V_1 = 2V$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R_1} = \frac{2}{1000} = 0.002 A$$

$$I_1 = I_D \quad V_D = V_T$$

$$P_D = V_D \cdot I_D = 2 \cdot 0.002 = 0.004 W = 4 mW$$