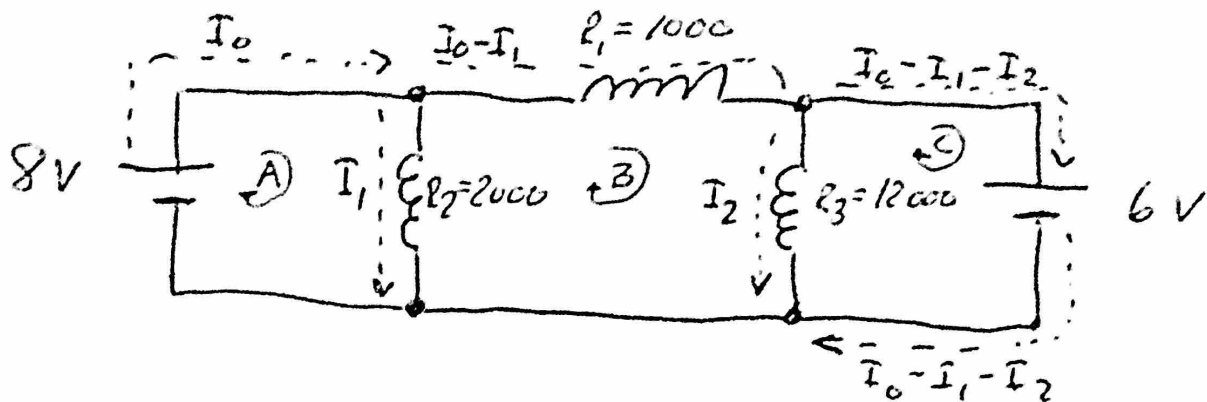


Home Assignment 1

IE1206 Embedded Electronics

Emil Ståhl

PROBLEM 1,



$$\textcircled{A} -2000I_1 + 8 = 0 \rightarrow 8 = 2000I_1 \rightarrow I_1 = \frac{8}{2000} = \underline{\underline{0,004 \text{ A}}}$$

$$\textcircled{B} -1000(I_0 - I_1) - 12000I_2 + 2000I_1 = 0$$

$$1000I_0 + 1000I_1 - 12000I_2 + 2000I_1 \rightarrow 1000I_0 + 3000I_1 - 12000I_2$$


$$1000I_0 + 3000 \cdot 0,004 - 12000I_2 \rightarrow 1000I_0 + 12 - 12000I_2$$

$$1000I_0 + 12 - 12000 \cdot 0,0005 = 0$$

$$1000I_0 + 12 - 6 \rightarrow \frac{6}{1000} = I_0 = \underline{\underline{0,006 \text{ A}}}$$

$$\textcircled{C} -6 + 12000I_2 = 0 \rightarrow I_2 = \frac{6}{12000} = \underline{\underline{0,0005 \text{ A}}}$$

PROBLEM 2

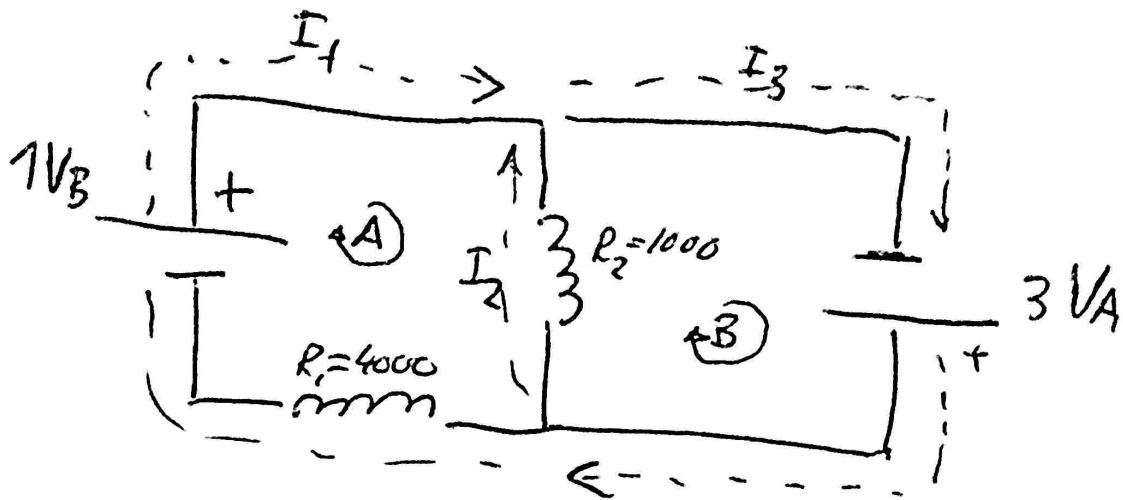


$$\begin{aligned}
 \text{A} \quad & 1000 I_2 - 4000 I_1 + 1V_B = 0 \\
 & 1000 \cdot 0,003 - 4000 I_1 + 1V_B \\
 & 3 - 4000 I_1 + 1 = \frac{4}{4000} \\
 & \underline{\underline{I_1 = 0,001 \text{ A}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{B} \quad & 3V_A - 1000 I_2 = 0 \\
 & I_2 = \frac{3}{1000} \\
 & \underline{\underline{I_2 = 0,003 \text{ A}}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{C} \quad & 3V_A - 4000 I_1 + 1 = 0 \\
 & 3 + 1 = 4000 I_1 \\
 & 4 = 4000 I_1 \\
 & I_1 = \frac{4}{4000} \\
 & \underline{\underline{I_1 = 0,001 \text{ A}}}
 \end{aligned}$$

PROBLEM 3

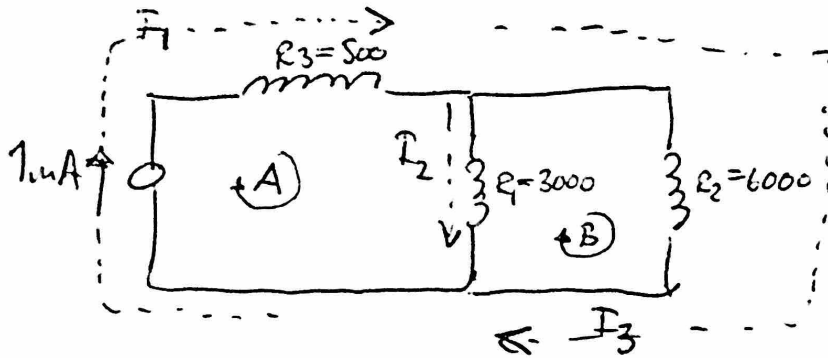

$$\text{KCL } I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$0,001 - I_2 = I_3$$

$$0,001 - 0,006 = I_3$$

$$I_3 = 0,0004 \rightarrow \underline{\underline{0,4 \mu A}}$$

$$\textcircled{B} - R_2 \cdot I_3 + R_1 \cdot I_2 = 0$$

$$- 6000(0,001 - I_2) + 3000 I_2 = 0$$


$$- 6 + 6000 I_2 + 3000 I_2 = 0$$

$$- 6 + 9000 I_2 = 0$$

$$I_2 = \frac{6}{9000}$$

$$I_2 = 0,0006 \rightarrow \underline{\underline{0,6 \mu A}}$$

PROBLEM 4

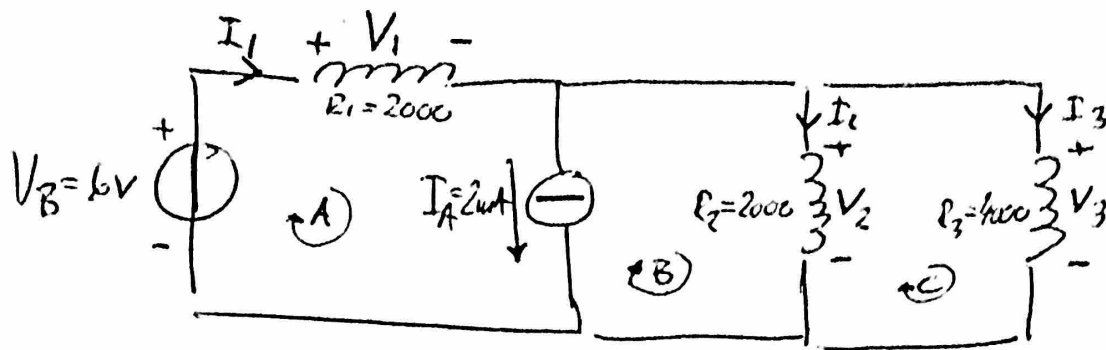

$$\begin{aligned} \textcircled{A} \quad V_B - V_1 + V_A &= 0 \\ V_B + V_A &= V_1 \\ 6 + 4 &= V_1 \\ V_1 &= 10 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{B} \quad -V_2 + V_A &= 0 \\ V_A &= V_2 \\ V_A &= I_2 \cdot R_2 \\ V_A &= 0,002 \cdot 2000 \\ V_A &= 4 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \textcircled{C} \quad -V_2 + V_3 &= 0 \\ V_2 &= V_3 \\ 4 &= V_3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \frac{V_1}{R_1} \\ I_1 &= \frac{10}{2000} \\ I_1 &= 0,005 \text{ A} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} I_2 &= \frac{V_2}{R_2} \\ I_2 &= \frac{4}{2000} \\ I_2 &= 0,002 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_3 &= \frac{V_3}{R_3} \\ I_3 &= \frac{4}{4000} \\ I_3 &= 0,001 \text{ A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{a) } P_1 &= V_1 \cdot I_1 \rightarrow 10 \cdot 0,001 = 0,001 \rightarrow 10 \mu\text{W} \\ P_2 &= V_2 \cdot I_2 \rightarrow 4 \cdot 0,002 = 0,008 \rightarrow 8 \mu\text{W} \\ P_3 &= V_3 \cdot I_3 \rightarrow 4 \cdot 0,001 = 0,004 \rightarrow 4 \mu\text{W} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } P_A &= V_A \cdot I_A \rightarrow 4 \cdot 0,002 = 0,008 \rightarrow 8 \mu\text{W} \\ P_B &= V_B \cdot I_1 \rightarrow 6 \cdot 0,001 = 0,006 \rightarrow 6 \mu\text{W} \end{aligned}$$

PROBLEM 6

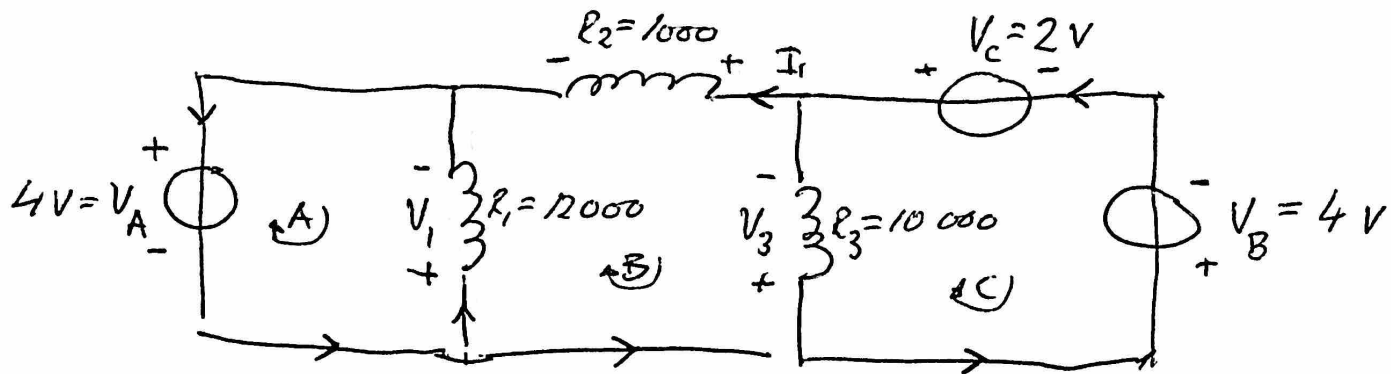

$$\textcircled{A} -V_A - V_1 = 0 \rightarrow -4 = V_1$$

$$\textcircled{B} -V_2 - V_3 + V_1 = 0 \rightarrow -V_2 - 2 + (-4) = 0 \rightarrow V_2 = -2 - 4 \quad V_2 = -6V$$

$$\textcircled{C} V_C - V_B + V_3 = 0 \rightarrow 2 - 4 + V_3 = 0 \rightarrow V_3 = 4 - 2 \quad V_3 = 2V$$

$$I_1 = \frac{V_2}{R_2} \rightarrow I_1 = \frac{-6}{1000} \quad I_1 = -0,006 \text{ mA}$$

$$I_1 = -6 \text{ mA}$$