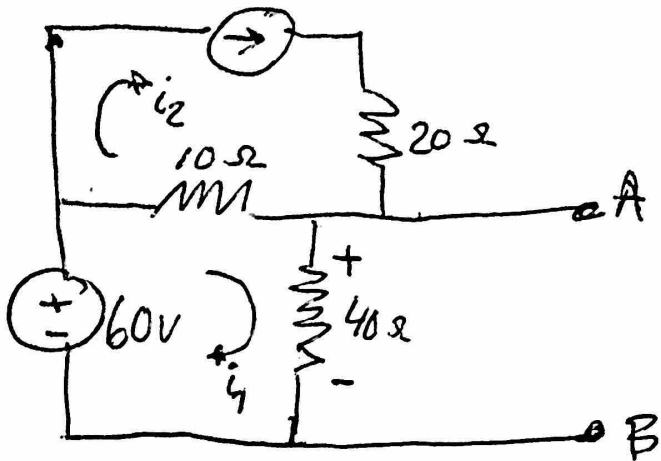


Thevenin / Norton Equivalents



$$-60 + 10(i_1 - 4) + 40i_1 = 0$$

$$50i_1 = 100$$


$$i_1 = 2 \text{ A}$$

$$V_{Th} = 2 \text{ A} \cdot 40 \Omega$$

$$= 80 \text{ V}$$

$$R_{Th} = 10 \Omega // 40 \Omega$$

$$= \frac{400}{50} = 8 \Omega$$

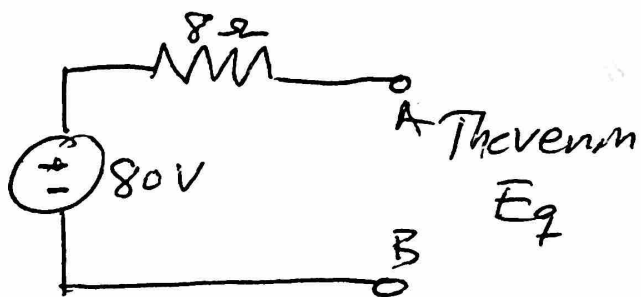

$$-60 + 10(i_1 - 4) = 0$$

$$10i_1 = 100$$

$$i_1 = 10 \text{ A}$$

$$I_N = 10 \text{ A}$$

Norton

