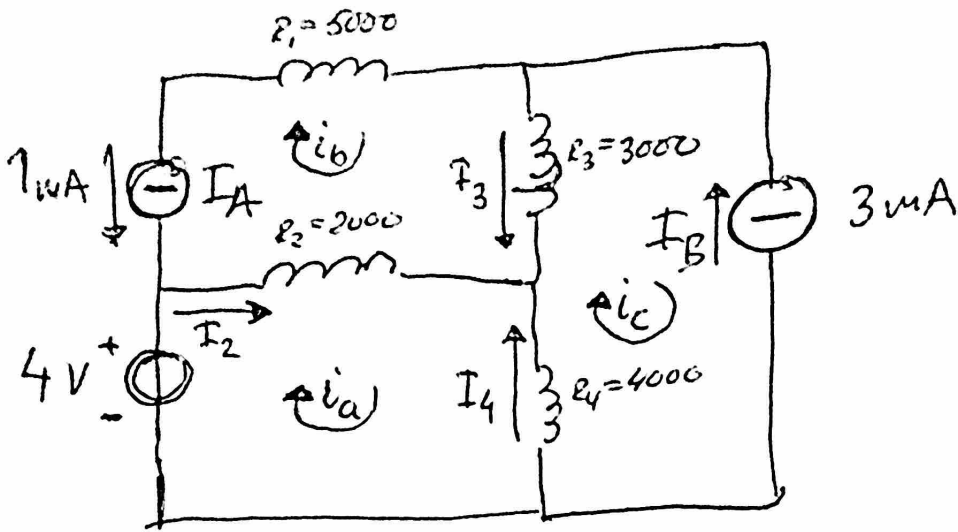


PROBLEM 2



$$\text{KVL for the left mesh (I}_a\text{): } V_A - R_2 i_a + R_2 i_b + R_4 i_a - R_4 i_c = 0 \Rightarrow$$

$$i_c = -I_B$$

$$i_b = -I_A$$

$$\Rightarrow V_A - (R_2 - R_4) i_a - R_2 I_A + R_4 i_B = 0$$

$$i_a = \frac{V_A - R_2 I_A + R_4 i_B}{R_2 - R_4}$$

$$i_a = \frac{4 - 2000 \cdot 0,001 + 4000 \cdot 0,003}{2000 - 4000}$$

$$i_a = 0,007$$

$$I_2 = i_a$$

$$\begin{cases} I_3 = I_b - I_c \Rightarrow -0,001 + 0,003 = 0,002 \text{ A} \\ I_4 = I_a - I_c \Rightarrow -0,007 + 0,003 = -0,004 \text{ A} \\ I_2 = 0,007 \text{ A} \end{cases}$$