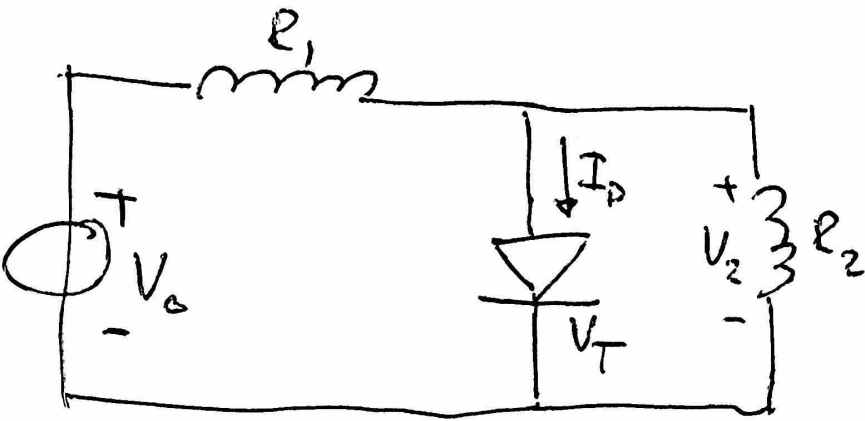


PROBLEM 2



$$\begin{cases} V_2 < V_T \Rightarrow I_D = 0 \Rightarrow V_2 = R_2 \cdot \frac{V_0}{R_1 + R_2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot V_0 = \frac{V_0}{2} \\ V_2 > V_T \Rightarrow I_D > 0 \text{ AND } V_D = V_T \Rightarrow V_T = V_2 \end{cases}$$

a) $V_0 = 1.0$

$$V_2 = \frac{1}{2} = 0.5 \text{ V THAT IS } < V_T \Rightarrow I_D = 0 \Rightarrow V_2 = 0.5 \text{ V}$$

b) $V_0 = 2.0$

$$V_2 = \frac{2}{2} = 1 \text{ V THAT IS } > V_T \Rightarrow V_2 = V_T = 0.7 \text{ V}$$

c) $V_0 = 3.0$

$$V_3 = \frac{3}{2} = 1.5 \text{ V THAT IS } > V_T \Rightarrow V_2 = V_T = 0.7 \text{ V}$$