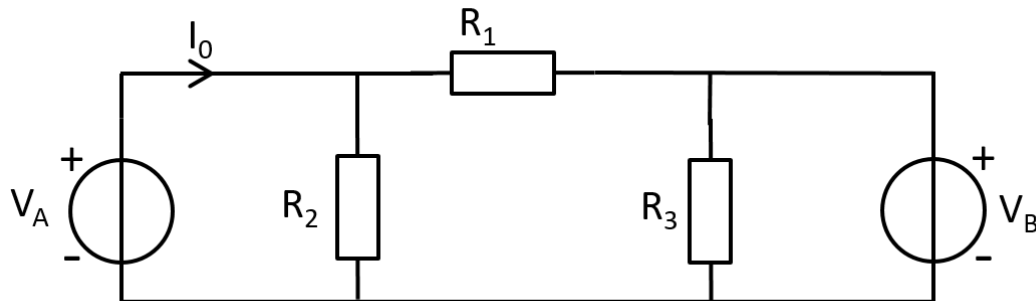


Home Assignment 1, IE1206 & IF1330, VT2020

Problem 1




Calculate I_0 . $V_A=8\text{ V}$, $V_B=6\text{ V}$, $R_1=1\text{ k}\Omega$, $R_2=2\text{ k}\Omega$, $R_3=12\text{ k}\Omega$


Problem 2

Determine I_1 .


$V_A=3\text{ V}$, $V_B=1\text{ V}$, $R_2=1\text{ k}\Omega$, $R_1=4\text{ k}\Omega$.

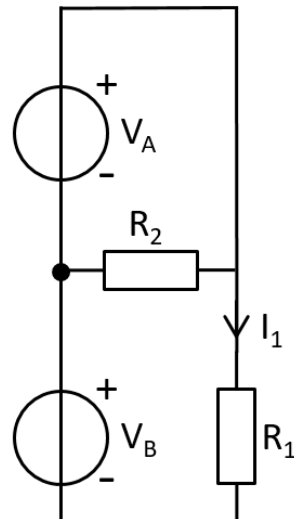

Problem 3

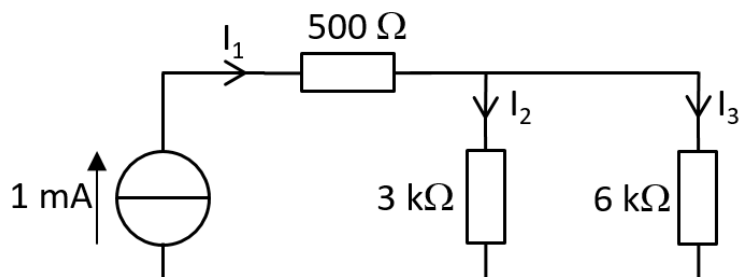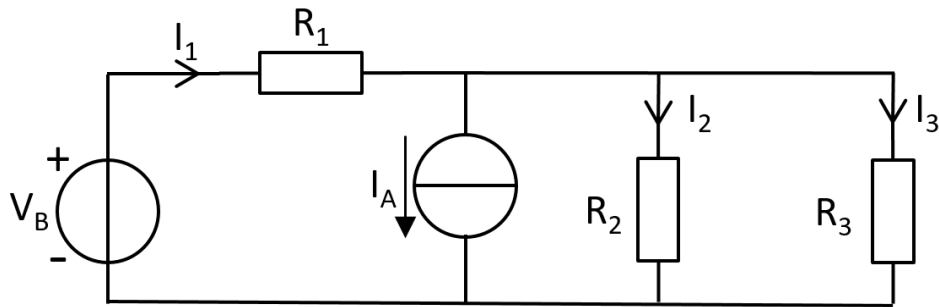


Determine I_1 , I_2 and I_3 .

Problem 4


$R_1=2\text{ k}\Omega$, $R_2=2\text{ k}\Omega$, $R_3=4\text{ k}\Omega$, $I_A=2\text{ mA}$, $V_B=6\text{ V}$.

- Determine the electrical power consumed in R_1 , R_2 and R_3
- Determine the electrical power consumed/delivered in the current source I_A and the voltage source V_A

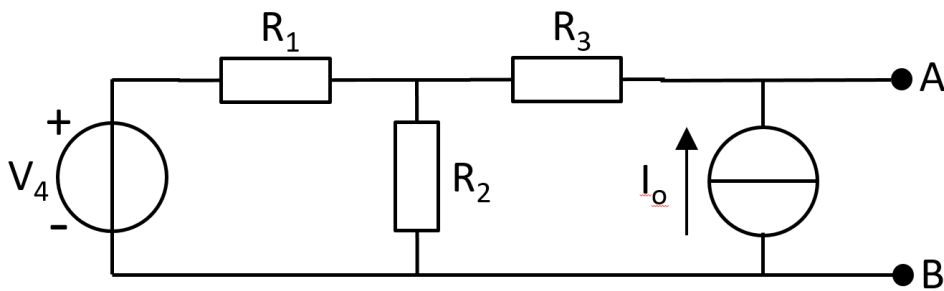Problem 5

$R_1=R_2=R_3=1\text{ k}\Omega$, $V_4=4\text{ V}$.

- Determine the voltage V_{AB} when $I_o=1\text{ mA}$.
What is the power delivered/consumed in V_4 and I_o ?
- Determine the voltage V_{AB} when $I_o=10\text{ mA}$.
What is the power delivered/consumed in V_4 and I_o ?

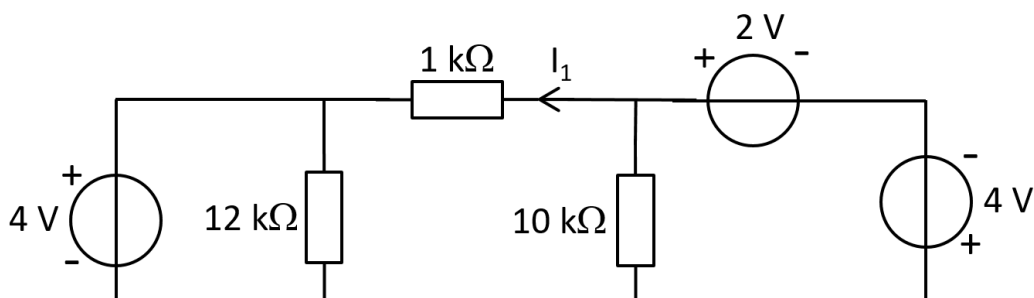Problem 6

Determine I_1

