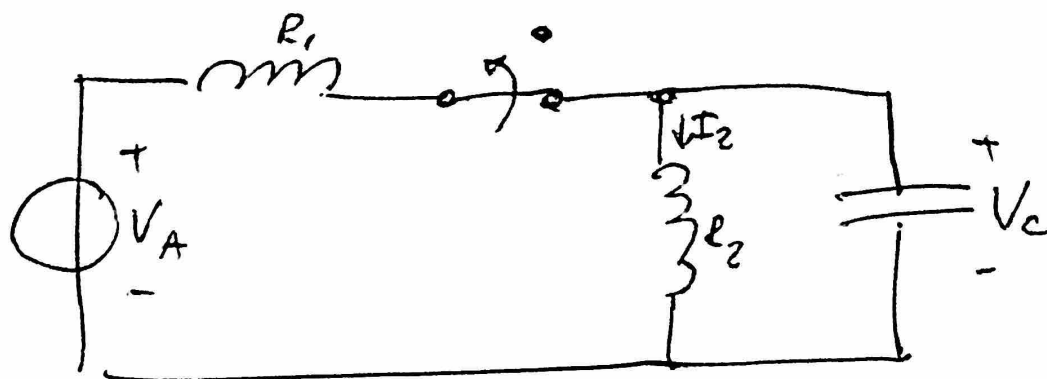


# PROBLEM 5



$$V_A = 5V$$

$$R_1 = 1000 \Omega$$

$$R_2 = 4000 \Omega$$

$$C = 2,5 nF$$

$$\textcircled{A} \quad V_C(0) = V_A \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2} \Rightarrow 5 \cdot \frac{1000}{5000} = 1V$$

$$V_C(\infty) = 0$$

$$I_2(t \rightarrow \infty) = \frac{V_C}{R_2} \Rightarrow \frac{1}{4000} = 0,00025 = 0,25 \mu A$$

$$P_C(0) = I_2 \cdot V_C \Rightarrow 0,00025 \cdot 1 = 0,00025 = 0,25 mW$$

$$\textcircled{B} \quad R_{TH} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{1000 \cdot 4000}{1000 + 4000} = 800 \Omega$$

$$\tau = R_{TH} \cdot C \Rightarrow 800 \cdot 0,0000000025 = 0,000002 = 2 \mu s$$

$$V_C(t) = V_C(\infty) + (V_C(0) - V_C(\infty)) \cdot e^{1 - \frac{t}{\tau}}$$

$$V_C(t = 10 \mu s) = 0 + (1 - 0) \cdot e^{-\frac{0,00001}{0,000002}} = 0,0067 = 6,7 \mu V$$

$$I_2(t = 10 \mu s) = \frac{0,0067}{4000} = 0,00000168 = 1,68 \mu A$$

$$P_C(10 \mu s) = I_2 \cdot V_C \Rightarrow 1,68 \mu A \cdot 6,7 \mu V = 0,11 nW$$