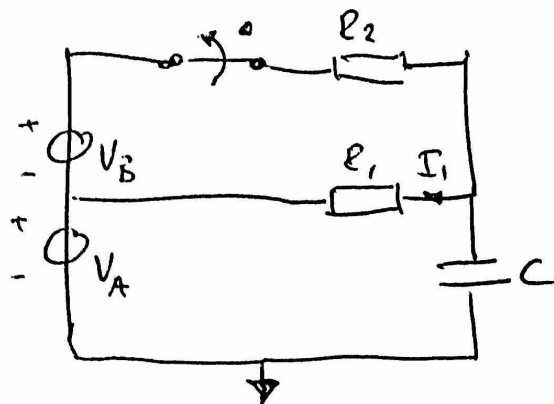


Home Assignment 5

IE1206 Embedded Electronics

Emil Ståhl

PROBLEM 1



$$V_A = 1 \text{ V}$$

$$V_B = 2 \text{ V}$$

$$R_1 = 1000 \, \Omega$$

$$R_2 = 3000 \, \Omega$$

$$C = 0.5 \text{ nF}$$

$t < 0$

$$I_1 = \frac{V_B}{R_1 + R_2} = I_1 \Rightarrow \frac{2}{1000 + 3000} = 0.5 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0.5 \text{ mA}$$

$$0 < t < 5 \cdot 10^{-9} \text{ s}$$

$$I = \left(V_c(\infty) + (V_c(0) - V_c(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \right) \cdot \frac{1}{\tau}$$

$$R_{TH} = R_1$$

$$\tau = R_{TH} \cdot C \Rightarrow 1000 \cdot 0.5 \text{ nF} = 0.5 \cdot 10^{-6} \text{ s}$$

$$V_c(0) = -V_c + V_A + R_1 \cdot I_1 = 0 \Rightarrow V_c = 1 + 1000 \cdot 0.0005 = 1.5 \text{ V}$$


$$V_c(\infty) = V_A = 1 \text{ V}$$

$$I = \frac{dv}{dt} \cdot e$$

$$I(5 \cdot 10^{-6}) = \left(\frac{(1 - 1.5) \cdot e^{-\frac{5 \cdot 10^{-6}}{0.5 \cdot 10^{-6}}}}{\tau} \right) \cdot 0.5 \cdot 10^{-9} = 2.27 \cdot 10^{-8} \text{ A}$$

$$0.5 \cdot 10^{-3} < I_1 < 2.27 \cdot 10^{-8}$$

PROBLEM 2

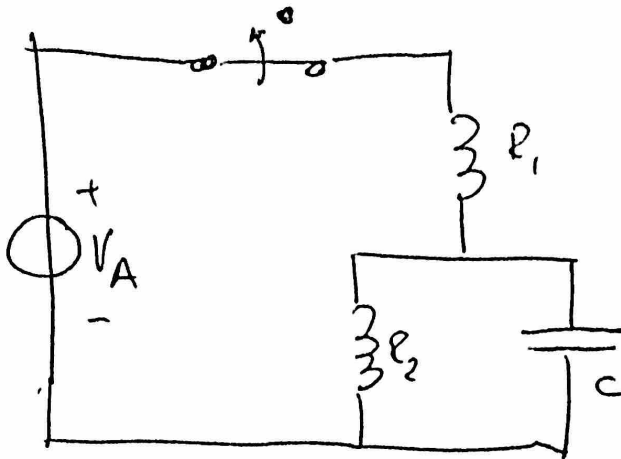

$$V_A = 8 \text{ V}$$

$$R_1 = 10000 \, \Omega$$

$$R_2 = 10000 \, \Omega$$

$$C = 1 \text{ nF}$$

$$V_C(0) = V_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 8 \cdot \frac{10000}{10000 + 10000} = 4$$

$$V_C(0) = 4 \text{ V}$$

$$V_C(\infty) = 0$$

$$\textcircled{A} \quad E = \frac{C \cdot V^2}{2} \Rightarrow \frac{1 \text{ nF} \cdot 4^2}{2} = 8 \text{ nJ}$$

$$P_C(0) = 8 \text{ nJ}$$

$$\textcircled{B} \quad R_{TH} = R_1 + R_2 = 20000 \, \Omega$$

$$\tau = R_{TH} \cdot C \Rightarrow 20000 \cdot 1 \text{ nF} = 20 \, \mu\text{s}$$

$$E = \frac{C \cdot V^2}{2} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2E}{C}}$$

$$\sqrt{\frac{2E}{C}} = V_C(\infty) + (V_C(0) - V_C(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\sqrt{\frac{2 \cdot 1 \cdot 10^{-9}}{1 \cdot 10^{-9}}} = 0 + (4 - 0) \cdot e^{-\frac{t}{20 \cdot 10^{-6}}}$$

$$t = 20 \, \mu\text{s}$$

$$P_C(t = 0.00002) = 1 \text{ nJ}$$


PROBLEM 3

$$R_1 = 1000 \Omega$$


$$R_2 = 100000 \Omega$$

$$V_A = 10 \text{ V}$$

$$L = 0,001 \text{ H}$$

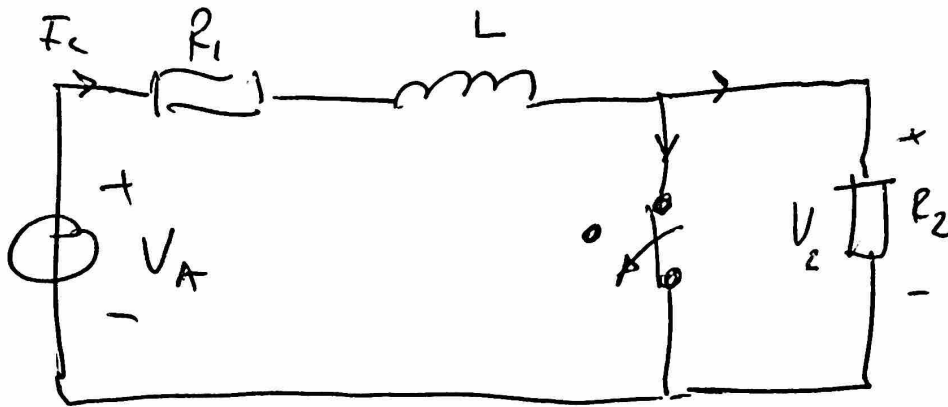
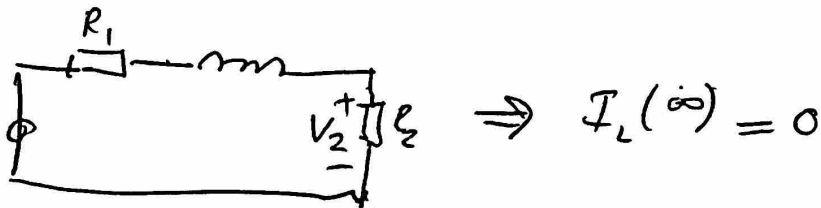
$$t > 0 \text{ s} \quad I_L(t) = I(\infty) + (I_L(0) - I_L(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$R_{TH} = R_1 + R_2 \Rightarrow 1000 + 100000 = 101000 \Omega$$

$$I_L(t=0)$$

$$t < 0 \text{ s} : I_L = \frac{V_A}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{10}{101000} = 9,9 \cdot 10^{-6} = 9,9 \mu\text{A}$$


$$\tau = \frac{L}{R_{TH}} = \frac{L}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{0,001}{101000} = 9,9 \cdot 10^{-9} = 9,9 \text{ ns}$$

$$I_L(t) = \frac{V_A}{R_{TH}} \cdot e^{-\frac{t}{L/R_{TH}}}$$

$$V_{R_2} = -I_L \cdot R_2 = -\frac{V_A \cdot R_2}{R_{TH}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{-10 \cdot 100000}{101000} \cdot e^{-\frac{t}{9,9 \cdot 10^{-9}}} = -9,9 \text{ V}$$

$$V_{R_2}(t=0^+) = 9,9 \text{ V}$$

PROBLEM 5

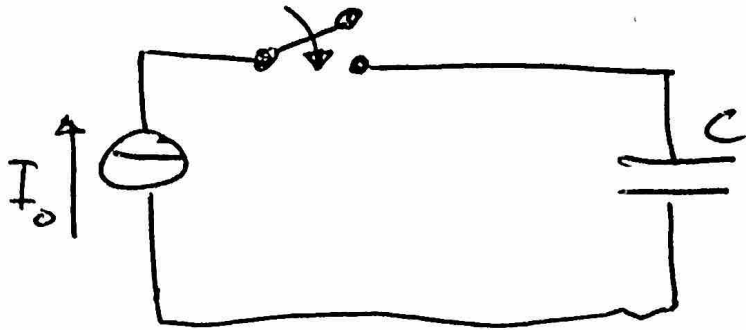

$$I_0 = 0,061 \text{ A}$$

$$C = 0,000001 \text{ F}$$

$$Q = 0,001$$

$$V_c(-2 \text{ ms} \leq t < 0) = 0 \text{ V}$$

$$V_c(0,002) = \frac{I}{C} \cdot t \Rightarrow \frac{0,001}{0,000001} \cdot 0,002 = 2 \text{ V}$$

$$V_c = 2 \text{ V}$$

