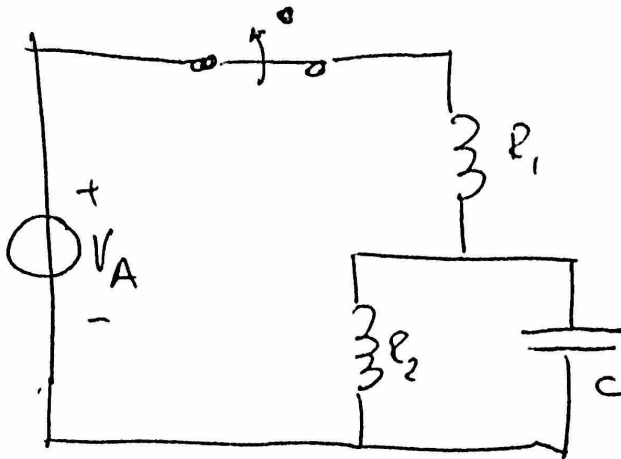


PROBLEM 2



$$V_A = 8 \text{ V}$$

$$R_1 = 10000 \, \Omega$$

$$R_2 = 10000 \, \Omega$$

$$C = 1 \text{ nF}$$

$$V_C(0) = V_A \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow 8 \cdot \frac{10000}{10000 + 10000} = 4$$

$$V_C(0) = 4 \text{ V}$$

$$V_C(\infty) = 0$$

$$\textcircled{A} \quad E = \frac{C \cdot V^2}{2} \Rightarrow \frac{1 \text{ nF} \cdot 4^2}{2} = 8 \text{ nJ}$$

$$P_C(0) = 8 \text{ nJ}$$

$$\textcircled{B} \quad R_{TH} = R_1 + R_2 = 20000 \, \Omega$$

$$\tau = R_{TH} \cdot C \Rightarrow 20000 \cdot 1 \text{ nF} = 20 \, \mu\text{s}$$

$$E = \frac{C \cdot V^2}{2} \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2E}{C}}$$

$$\sqrt{\frac{2E}{C}} = V_C(\infty) + (V_C(0) - V_C(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\sqrt{\frac{2 \cdot 1 \cdot 10^{-9}}{1 \cdot 10^{-9}}} = 0 + (4 - 0) \cdot e^{-\frac{t}{20 \cdot 10^{-6}}}$$

$$t = 20 \, \mu\text{s}$$

$$P_C(t = 0.00002) = 1 \text{ nJ}$$