


PROBLEM 3

$$R_1 = 1000 \Omega$$


$$R_2 = 100000 \Omega$$

$$V_A = 10 \text{ V}$$

$$L = 0,001 \text{ H}$$

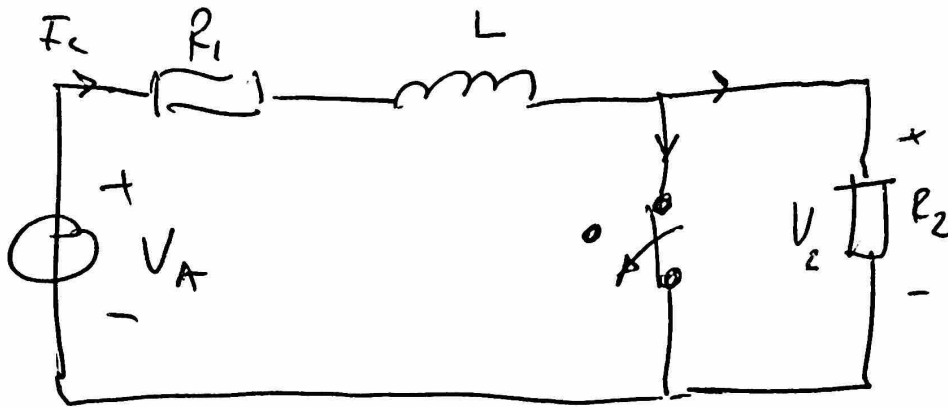
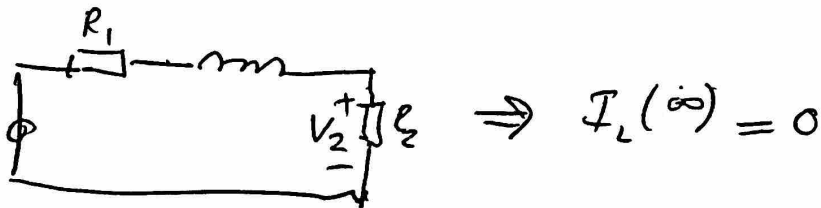
$$t > 0 \text{ s} \quad I_L(t) = I(\infty) + (I_L(0) - I_L(\infty)) \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$



$$R_{TH} = R_1 + R_2 \Rightarrow 1000 + 100000 = 101000 \Omega$$

$$I_L(t=0)$$

$$t < 0 \text{ s} : I_L = \frac{V_A}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{10}{101000} = 9,9 \cdot 10^{-6} = 9,9 \mu\text{A}$$

$$\tau = \frac{L}{R_{TH}} = \frac{L}{R_1 + R_2} \Rightarrow \frac{0,001}{101000} = 9,9 \cdot 10^{-9} = 9,9 \text{ ns}$$

$$I_L(t) = \frac{V_A}{R_{TH}} \cdot e^{-\frac{t}{L/R_{TH}}}$$

$$V_{R_2} = -I_L \cdot R_2 = -\frac{V_A \cdot R_2}{R_{TH}} \cdot e^{-\frac{t}{\tau}} \Rightarrow \frac{-10 \cdot 100000}{101000} \cdot e^{-\frac{t}{9,9 \cdot 10^{-9}}} = -9,9 \text{ V}$$

$$V_{R_2}(t=0^+) = 9,9 \text{ V}$$